单片机与接口技术实验报告

课程名称: 单片机 班级: 计科 151

姓名: 刘禾子 学号: 1500170082 指导教师: 张厚武

实验序号:三 实验成绩:

一、实验名称

定时器实现数码管循环显示.

二、实验目的及要求

利用定时器定时对数码管进行循环递增操作

三、实验环境

Keil Uv4

四、实验原理

定时器\计数器工作原理:

定时/计数器实质上是一个加 1 计数器。它随着计数器的输入脉冲进行自加 1, 也就是每来一个脉冲,计数器就自动加 1,,当加到计数器为全 1 时,再输入一 个脉冲就使计数器回零,且计数器的溢出使相应的中断标志位置 1,向 CPU 发出 中断请求(定时/计数器中断允许时)。如果定时/计数器工作于定时模式,则表 示定时时间已到:如果工作于计数模式,则表示计数值已满。

可见,由溢出时计数器的值减去计数初值才是加1计数器的计数值。

工作方式寄存器 TMOD:

工作方式寄存器 TMOD 用于设置定时/计数器的工作方式,低四位用于 T0,高四位用于 T1。其格式如下:

位。	7₽	6₽	5₽	4₽	3₽	2₽	1₽	04	۱ ته
字节地址: 89H ₽	GATE.	C/T #	M1₽	M0.	GATE.	C/T =	M1	M0¢	TMOD∉

工作方式表:

定时/计数器工作方式设置表↓


1	是								
1	M1M0₽	工作方式₽	说明₽						
	00₽	方式 0→	13 位定时/计数器♂						
	01₽	方式 1↩	16 位定时/计数器₽						
	10₽	方式 2₽	8 位自动重装定时/计数器₽						
	11₽	方式 3₽	TO 分成两个独立的 8 位定时/计数器,T1 此方式停止计数₽						

定时器原理: 定时/计数器的实质是加 1 计数器 (16 位),由高 8 位和低 8 位两个寄存器 THx 和 TLx 组成。TMOD 是定时/计数器的工作方式寄存器,确定工作方式和功能;TCON 是控制寄存器,控制 T0、T1 的启动和停止及设置溢出标志。初始化程序应完成如下工作:


对 TMOD 赋值,以确定 TO 和 T1 的工作方式。(本实验采用方式 1,原理图如下)计算初值,并将其写入 THO、TLO 或 TH1、TL1。

中断方式时,则对 EA 赋值,开放定时器中断。

使 TRO 或 TR1 置位, 启动定时/计数器定时或计数。

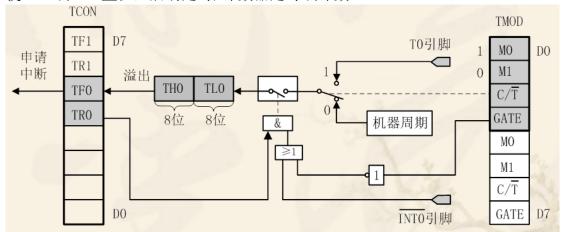

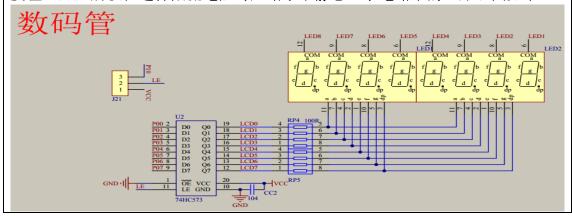数码管显示原理: 动态显示的特点是将所有数码管的段选线并联在一起,由位选线控制是哪一位数码管有效。选亮数码管采用动态扫描显示。所谓动态扫描显示即轮流向各位数码管送出字形码和相应的位选,利用发光管的余辉和人眼视觉暂留作用,使人的感觉好像各位数码管同时都在显示。动态显示的亮度比静态显示要差一些,所以在选择限流电阻时应略小于静态显示电路中的。原理图如下。



```
五、实验步骤
程序源码:
#include "reg52.h"
#include "intrins.h"
typedef unsigned int u16; //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2<sup>3</sup>;
sbit LSC=P2<sup>4</sup>;
u8 code smgduan[16] = \{0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x07,
                                                                                     0x7f, 0x6f, 0x77, 0x7c, 0x39, 0x5e, 0x79, 0x71}; //显示 0F
的值
u8 a[]=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\};
void Timer0() interrupt 1
                static u8 k;
                static u8 h;
                TH0=0x3C;
                                                                      //50000*(11.0592/12MHz)=46080
                TL0=0xB0;
                k++;
                 if(k \ge 10)
                                  k=0:
                                  for (h=0; h<8; h++)
                                                   a[h]++;
void delay(u16 i)
                while (i--);
void DigDisplay()
                u8 i;
```

u8 j;

for (i=0; i<8; i++)

j=a[i];

 $P2 = crol_(i, 2);$

P0=smgduan[j%9];//发送段码


```
delay(100); //间隔一段时间扫描
P0=0x00;
}
//消隐}


void main()
{

TMOD=0x01;
TH0=0x3C; //65536-50000*(11.0592/12MHz)
TL0=0xB0;
ET0=1;
EA=1;
TR0=1;
while(1)
{

DigDisplay();
//数码管显示函数
}
}

sexume the properties of the pr
```

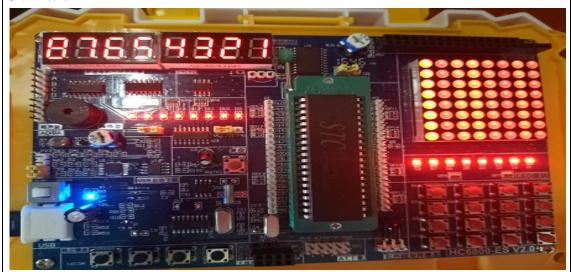

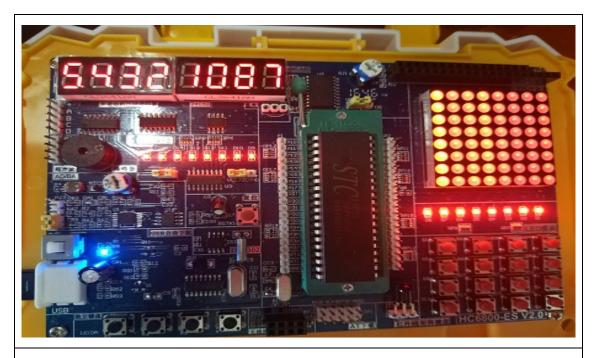

六、总结

通过此次实验对 CPU 的时序有了更深的认识包括(振荡周期,状态周期,机器周期以及指令周期),再而对定时器初值的各种计算方式有了一定的掌握,最后对于定时器\计数器几种工作方式也有了更深的理解。